

Γ' ΤΕΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Μάθημα: ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ Κεφάλαιο:

Πολυπλέκτες / Αποπολυπλέκτες


Εκπαιδευτής: Χριστόδουλος Γιαννακού

Ημερομηνία: _____

Ονοματεπώνυμο: _____ Τμήμα: _____

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 - ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ

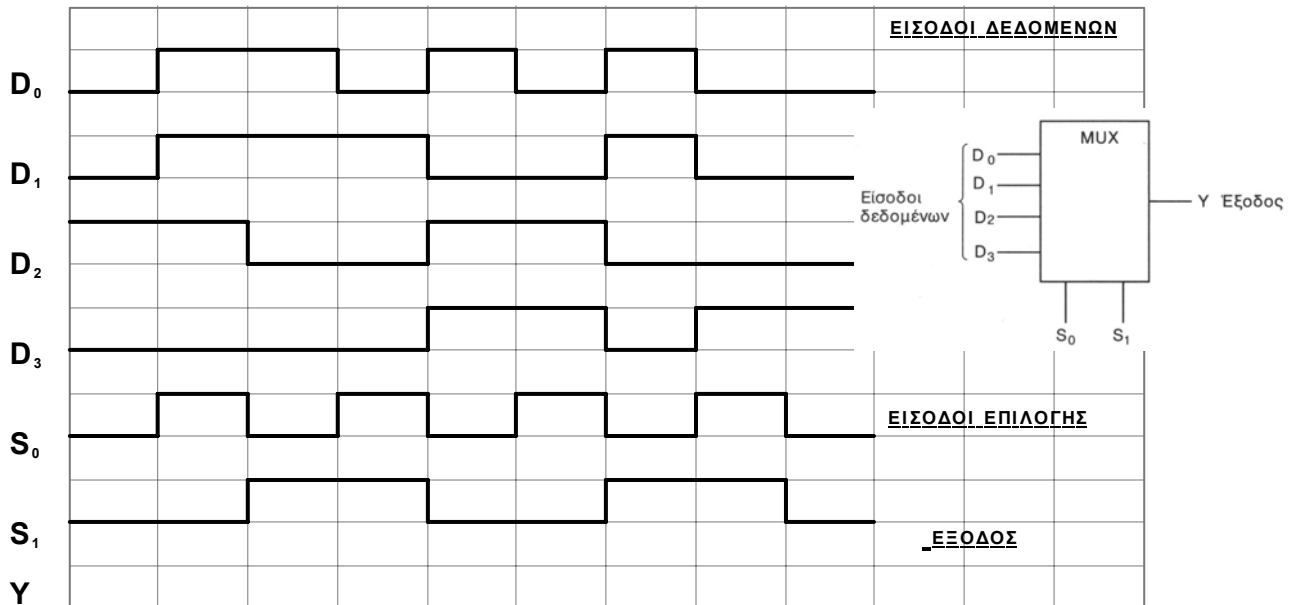Σχεδιάστε το χρονικό διάγραμμα της εξόδου Y πολυπλέκτη 4 X 1 για τις πιο κάτω εισόδους δηλώνοντας κάθε φορά ποια είσοδος τροφοδοτεί την έξοδο:



2. Σχεδιάστε τα χρονικά διαγράμματα εξόδου αποπολυπλέκτη 1X4 για τις πιο κάτω εισόδους

